
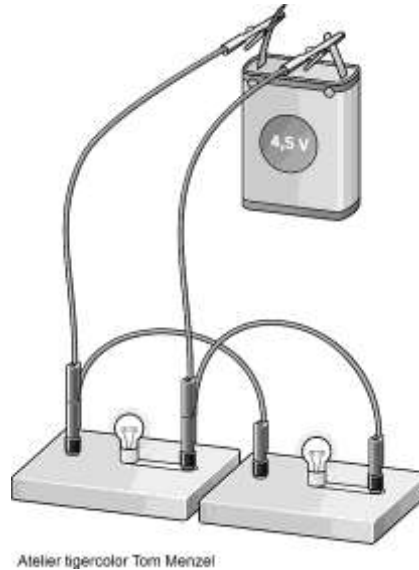


III Parallelschaltung

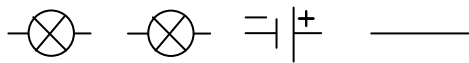
1.a Verbinde die Bauteile, so dass die Glühlampen parallel geschaltet sind.



b Zeichne den Schaltplan für den Stromkreis. Nutze dabei folgende Schaltzeichen:



Dein Schaltplan:

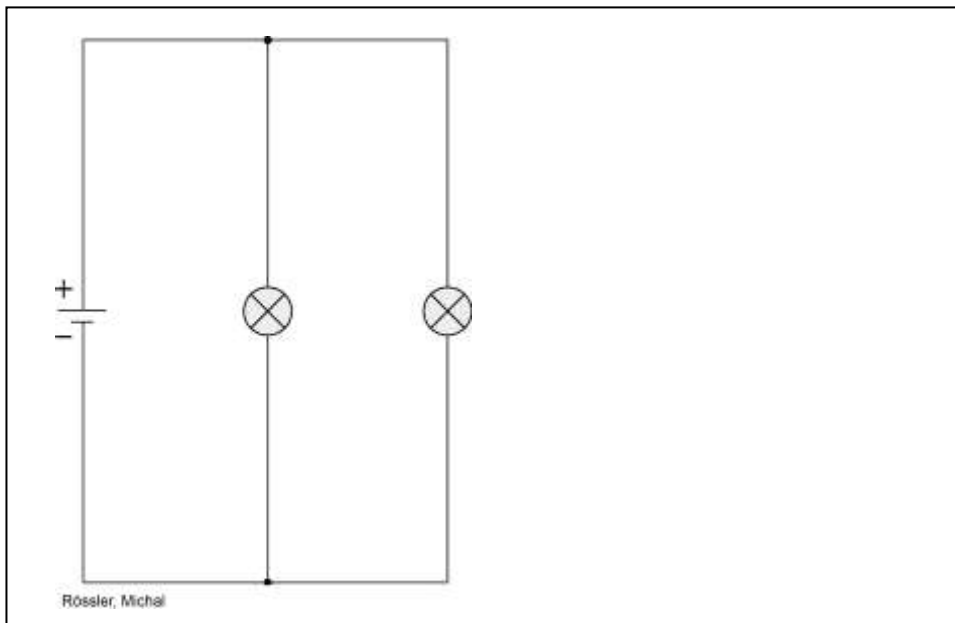

2. Vervollständige den Lückentext: Stromkreis · direkt · Spannungsquelle · leuchten · Strom

In einer Parallelschaltung sind alle Bauteile direkt mit der Spannungsquelle

verbunden. Dreht man in einer Parallelschaltung mit Lampen eine Lampe aus der Fassung, wird

der Stromkreis nicht unterbrochen.

Es fließt weiterhin Strom durch die restlichen Lampen. Sie leuchten weiter.